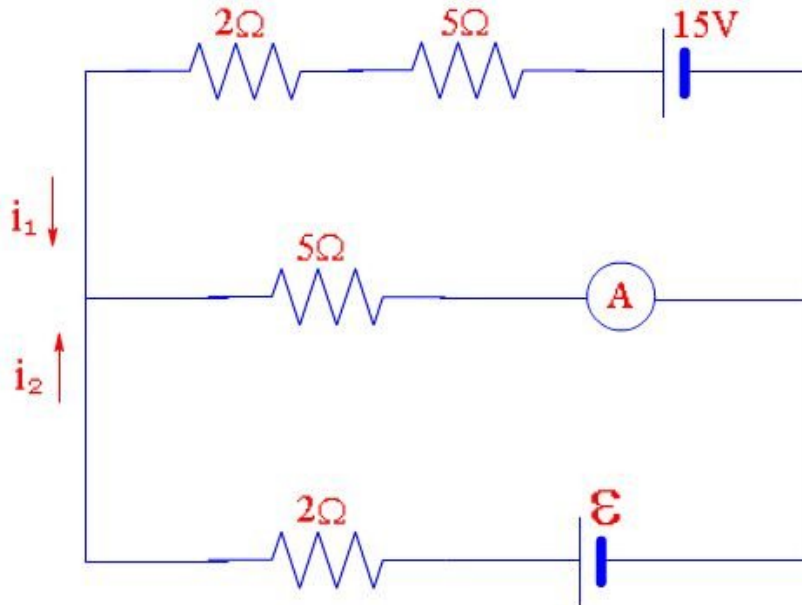


Examen tipo No1

1. El amperímetro, A, mostrado en la figura, registra 2A. Encuentre los valores de la corriente I_1 , I_2 y el valor ϵ de la fuente:



2. En el circuito de la figura, encuentre:

- Las corrientes I , I_1 , I_2 e I_3 .
- La diferencia de potencial entre los puntos a y b

