

## PROBLEMA PROPUESTO No1

Determine la corriente que fluye por cada una de las resistencias de la figura. Las baterías poseen resistencia interna despreciable. Rta:  $i_1=5/11\text{A}$ ,  $i_2=7/11\text{A}$ ,  $i_3=2/11\text{A}$

