

PROBLEMA PROPUESTO No4

En el circuito de la figura encuentre las corrientes i_1 e i_4 . Rta: $i_1=1.93\text{A}$; $i_4=0.228\text{A}$.

